

- Siehe Gefährdungsbeurteilung
- ! Unterweisungen / Einweisungen in Betriebsmittel
  - ! Grundlagen der Gefährdungsbeurteilung
  - ! Sicherheitsbelehrung
  - ! Theorie / Fachkunde

## Messübung 10 Beleuchtungstechnik

Bearbeitet am

Die Wechselschaltung 1  
Mit 2 Wechselschalter und eine Lampe

Durch

Klasse / Gruppe

### Die Wechselschaltung 1

- Aufgaben Stellung** Von zwei Bedienstellen aus, soll wahlweise eine Lampe Ein- bzw Ausgeschaltet werden können
- Aufträge** Vervollständigung des Übersichtsschaltplanes.  
Erstellung des Stromlaufplanes in zusammenhängender Darstellung  
Aufbau der Schaltung unter Einbehaltung der Sicherheitsvorschriften

Der Arbeitsauftrag wird mit dem Werkstattleiter zusammen ausgeführt.  
Er dient als Vorlage für alle nachfolgenden Arbeitsaufträge

