

Siehe Gefährdungsbeurteilung

- ! Unterweisungen / Einweisungen in Betriebsmittel
- ! Grundlagen der Gefährdungsbeurteilung
- ! Sicherheitsbelehrung
- ! Theorie / Fachkunde

## Messübung 11 Beleuchtungstechnik

Die Wechselschaltung 2  
Mit 2 Wechselschalter und eine Lampe

Bearbeitet am

Durch

Klasse / Gruppe

### Die Wechselschaltung 2

Aufgaben Stellung

Von zwei Bedienstellen aus, soll wahlweise zwei separate Lampe Ein- bzw Ausgeschaltet werden können

Aufträge

Vervollständigung des Übersichtsschaltplanes.  
Erstellung des Stromlaufplanes in zusammenhängender Darstellung  
Aufbau der Schaltung unter Einbehaltung der Sicherheitsvorschriften

Der Arbeitsauftrag wird mit dem Werkstattleiter zusammen ausgeführt.  
Er dient als Vorlage für alle nachfolgenden Arbeitsaufträge

