

Siehe Gefährdungsbeurteilung

- ! Unterweisungen / Einweisungen in Betriebsmittel
- ! Grundlagen der Gefährdungsbeurteilung
- ! Sicherheitsbelehrung
- ! Theorie / Fachkunde

Messübung 13 Beleuchtungstechnik

Die Wechselschaltung 4
Mit 2 Wechselschalter und zwei
Lampen. Erweiterung um eine
Doppelsteckdose

Bearbeitet am

Durch

Klasse / Gruppe

Die Wechselschaltung 4

Aufgaben Stellung

Von zwei Bedienstellen aus, soll wahlweise zwei separate Lampe Ein- bzw. Ausgeschaltet werden können. Erweiterung um eine Doppelsteckdose

Aufträge

Vervollständigung des Übersichtsschaltplanes.
Erstellung des Stromlaufplanes in zusammenhängender Darstellung
Aufbau der Schaltung unter Einbehaltung der Sicherheitsvorschriften

Der Arbeitsauftrag wird mit dem Werkstattleiter zusammen ausgeführt.
Er dient als Vorlage für alle nachfolgenden Arbeitsaufträge

