

Siehe Gefährdungsbeurteilung

- ! Unterweisungen / Einweisungen in Betriebsmittel
- ! Grundlagen der Gefährdungsbeurteilung
- ! Sicherheitsbelehrung
- ! Theorie / Fachkunde

Messübung 41 Kippglieder

Asynchroner-Dual-Vorwärts-
Zähler 0 bis 59
Version 1
9.8.7.3

Bearbeitet am

Durch

Klasse / Gruppe

Aufgabenstellung: Asynchroner Dual Vorwärts Zähler 0 bis 59 Siehe Minutenanzeige Uhr

Erstellung der Wertetabelle
Erstellung der Funktionsgleichung in der ODER-Normalform
Erstellung des Schaltplanes mit Grundverknüpfungen UND; ODER und NICHT-Verknüpfungen
Aufbau der Schaltung
Funktionskontrolle der Schaltung gemäß Wertetabelle

