

Siehe Gefährdungsbeurteilung	Messübung 42	Bearbeitet am
! Unterweisungen / Einweisungen in Betriebsmittel	Kippglieder	
! Grundlagen der Gefährdungsbeurteilung	Asynchroner-Dual-Vorwärts- Zähler 0 bis 59	Durch
! Sicherheitsbelehrung	Version 2	
! Theorie / Fachkunde	9.8.7.3	Klasse / Gruppe

Aufgabenstellung: Asynchroner Dual Vorwärts Zähler 0 bis 59 Siehe Minutenanzeige Uhr

Erstellung der Wertetabelle	Wertetabelle
Erstellung der Funktionsgleichung in der ODER-Normalform	Funktionsgleichung in der ODER-Normalform
Erstellung des Schaltplanes mit Grundverknüpfungen UND; ODER und NICHT-Verknüpfungen	Schaltplanes mit Grundverknüpfungen UND; ODER und NICHT-Verknüpfungen
Aufbau der Schaltung	Schaltung
Funktionskontrolle der Schaltung gemäß Wertetabelle	der Schaltung gemäß Wertetabelle

