

Siehe Gefährdungsbeurteilung

- ! Unterweisungen / Einweisungen in Betriebsmittel
- ! Grundlagen der Gefährdungsbeurteilung
- ! Sicherheitsbelehrung
- ! Theorie / Fachkunde

## Messübung 5

NICHT-Verknüpfung


Bearbeitet am

Durch

Klasse / Gruppe

### Wiederholung 9.8.2.3 NICHT-Verknüpfung

Tabelle 2: NICHT-Verknüpfung							
Stromlaufplan	Schaltzeichen und Funktionsgleichung						
Wertetabelle	Zeitablaufdiagramm						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>X</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	A	X	0	1	1	0	
A	X						
0	1						
1	0						

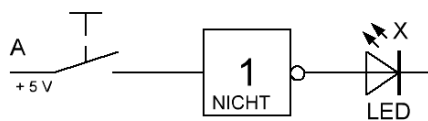

NICHT-Verknüpfung / Negation

Das Eingangssignal wird um 180 ° gedreht  
 aus 0 wird 1  
 aus 1 wird 0

Bauteile befinden sich auf dem ELABO Digital Trainer Board 33 000

Messübung

Eingang A	Ausgang X
0	
1	