

Siehe Gefährdungsbeurteilung

- ! Unterweisungen / Einweisungen in Betriebsmittel
- ! Grundlagen der Gefährdungsbeurteilung
- ! Sicherheitsbelehrung
- ! Theorie / Fachkunde

Messübung 3

Erstellung eines einfachen elektrischen Stromkreises (Lampe und Taster)


Bearbeitet am

Durch


Klasse / Gruppe

Wiederholung 2.2 Arten von Stromkreisen

Einfacher elektrischer Stromkreis

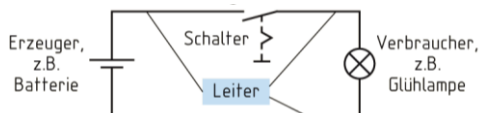

Schaltzeichen und Schaltpläne

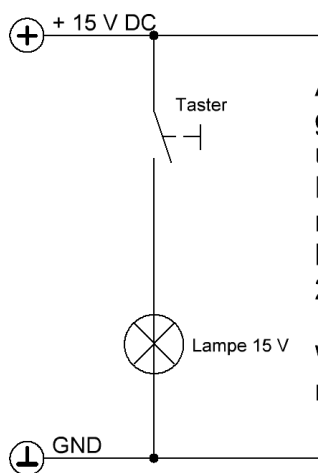

Aufbau der Schaltung gemäß Vorgaben über die gesamte Breite des Steckbrettes mit Steckbrücken 2 mm bzw. flexiblen Leitungen 2 mm

Wenn der Taster betätigt wird, muss die Lampe leuchten