

Siehe Gefährdungsbeurteilung

- ! Unterweisungen / Einweisungen in Betriebsmittel
- ! Grundlagen der Gefährdungsbeurteilung
- ! Sicherheitsbelehrung
- ! Theorie / Fachkunde


Messübung 2

Reihenschaltung Ohmscher Widerstände 2

Bearbeitet am

Durch

Klasse / Gruppe

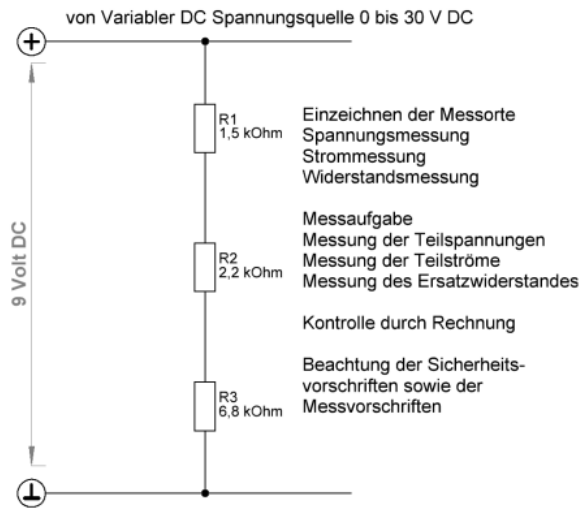

	U	U1	U2	U3
U in V	9			

	I	I1	I2	I3
I in μA				

R in Ohm gemessen

Kontrollrechnung (Verhältnissätze an der Tafel)

R1 in Ohm	R2 in Ohm	R3 in Ohm	R in Ohm
1500	2200	6800	

U1 in Volt	U2 in Volt	U3 in Volt	U in Volt
			9

I1 in μA	I2 in μA	I3 in μA	I in μA