

Siehe Gefährdungsbeurteilung

- ! Unterweisungen / Einweisungen in Betriebsmittel
- ! Grundlagen der Gefährdungsbeurteilung
- ! Sicherheitsbelehrung
- ! Theorie / Fachkunde


Messübung 3

Reihenschaltung Ohmscher Widerstände 3

Bearbeitet am

Durch

Klasse / Gruppe

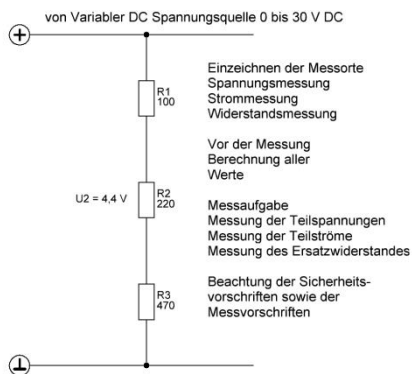

Erst Berechnung

U in V	U	U1	U2	U3
			4,4 V	

	I	I1	I2	I3
I in mA				

R in Ohm berechnet

Aufbau der Schaltung inkl. Kontrollmessung

	U	U1	U2	U3
U in V			4,4 V	

R in Ohm	R1 in Ohm	R2 in Ohm	R3 in Ohm
	100	220	470

	I	I1	I2	I3
I in mA				

R in Ohm gemessen