Siehe Gefährdungsbeurteilung
- ! Unterweisungen / Einweisungen in Betriebsmittel
- ! Grundlagen der Gefährdungsbeurteilung
- ! Sicherheitsbelehrung
- ! Theorie / Fachkunde

Messübung 39
Kippglieder

Asynchroner-Dual-Vorwärts-Zähler 0 bis 15
9.8.7.3

Bearbeitet am

Durch

Klasse / Gruppe

Aufgabenstellung: Asynchroner Dual Vorwärts Zähler 0 bis 15
(Herleitung siehe Tafelbild)

Erstellung der Wertetabelle
Erstellung der Funktionsgleichung in der ODER-Normalform
Erstellung des Schaltplanes mit Grundverknüpfungen UND; ODER und NICHT-Verknüpfungen
Aufbau der Schaltung
Funktionskontrolle der Schaltung gemäß Wertetabelle

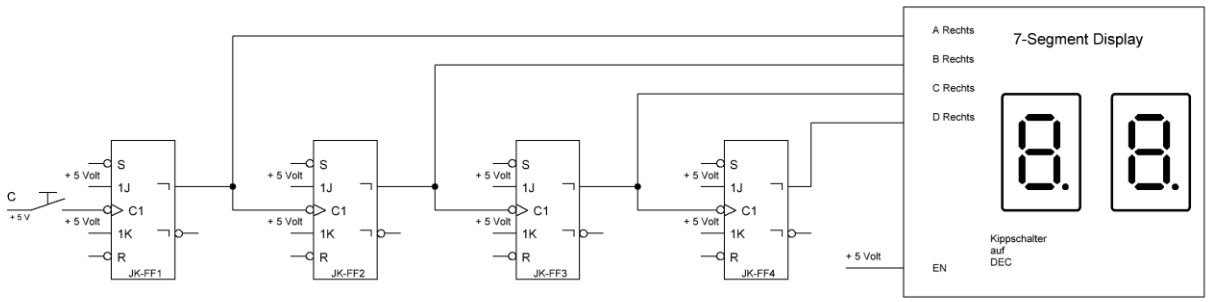

Takt	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Q1																		
Q2																		
Q3																		
Q4																		